

Контроллер двигателей L298N


Ультразвуковой датчик HC-SR04

Двигатель А

Двигатель В

Макетная плата

Плата Arduino Uno

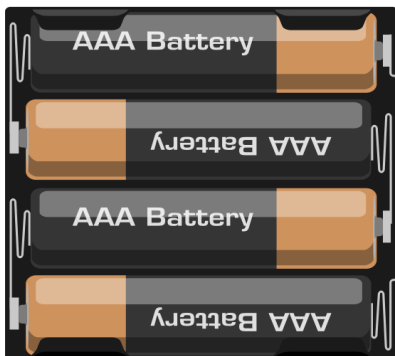

Блок питания, 6 В

*Монтажная схема  
роботизированного  
автомобиля, избегающего  
препятствия*

